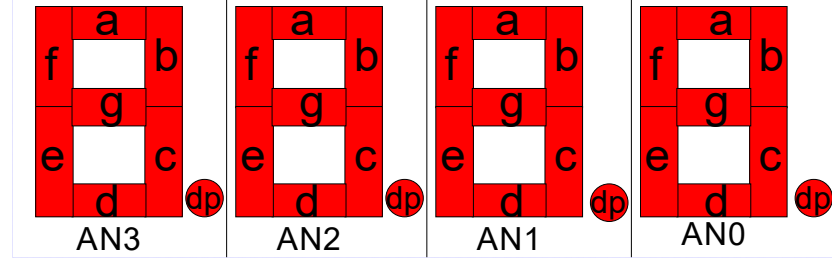




Four-Digit: Seven-Segment LED Display



AN(3:0)

clk_100mhz

Alarm




Buzzer

N0

V5

Div(31:8),Rc_32,Rc_4,Qd,Qc,Qb,Qa,N0,Co

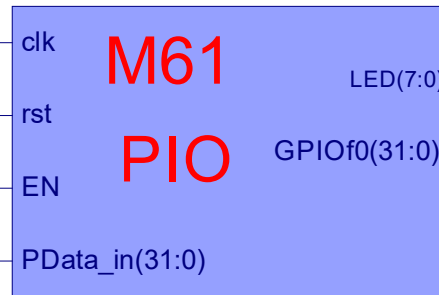

LED(7:0)