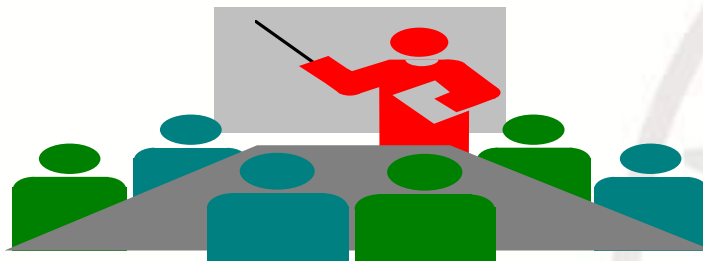




浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



数字逻辑设计

逻辑与计算机设计基础实验 与课程设计

实验十二

移位寄存器设计与应用

施青松

Asso. Prof. Shi Qingsong

College of Computer Science and Technology, Zhejiang University

zjsqs@zju.edu.cn



Course Outline





实验目的

1. 掌握移位寄存器的工作原理及设计方法;
2. 掌握串、并数据转换的概念与方法;
3. 掌握同步串行传输方法



实验环境

实验设备

1. 计算机（Intel Core i3以上，1GB内存以上）系统
2. SWORD Kintex™-7 Board开发板
3. Xilinx ISE12.4及以上开发工具

材料

Course Outline



实验任务



1. 结构化描述方法设计32位带并行输入的右移移位寄存器;
2. 利用该移位寄存器实现一个64位并行一串行转换器;
3. 设计32位移位寄存器加入实验十的混合计算器中



Course Outline



移位寄存器

◎ 移位寄存器

⌚ 每来一个时钟脉冲，寄存器中的数据按顺序移动一位

⊙ 数据移动方式：左移、右移

⌚ 必须采用主从触发器或边沿触发器


⌚ 不能采用电平触发器

◎ 数据输入输出方式

⌚ 串行输入，串行输出

⌚ 串行输入，并行输出

⌚ 并行输入，串行输出

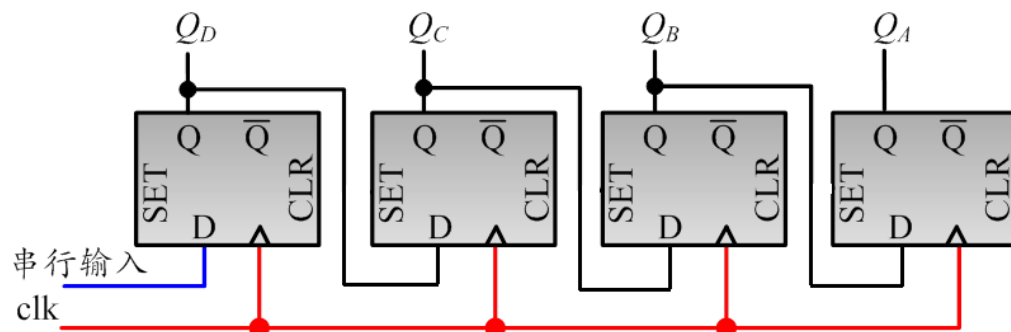

D触发器

带并行置入的右移移位寄存器

输入

☒ 串行输入

⊙ Shift_in

☒ 并行输入

⊙ PData


输出

☒ 并行输出

⊙ Q_D 、 Q_C 、 Q_B 、 Q_A

☒ 串行输出

⊙ Q_A

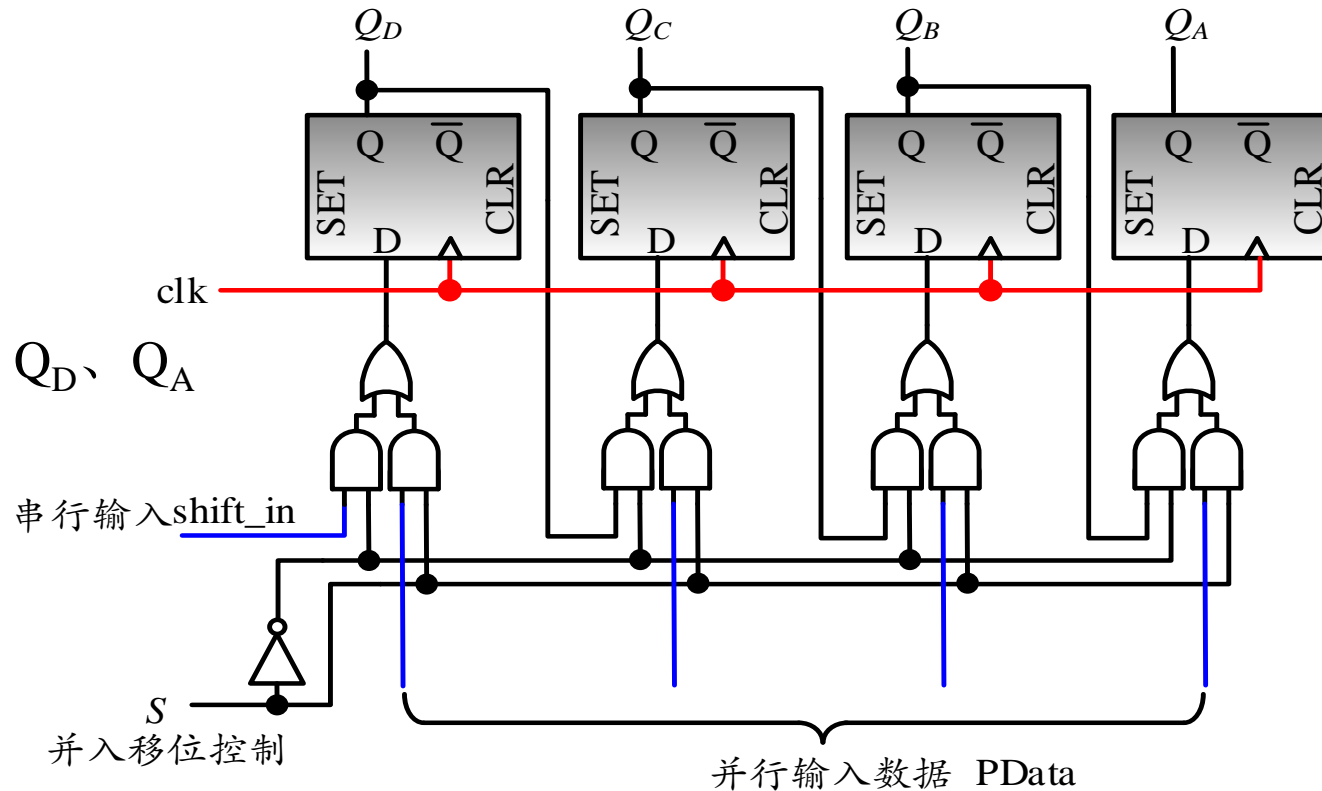

双向通用移位寄存器

◎ DM/SN74LS194:

双向通用移位寄存器

☞ 可用于并串转换


S1S0=00 保持

S1S0=01 右移

S1S0=10 左移

S1S0=11 并入

CR	Mode		Clock	Serial		Parallel				Outputs			
	S1	S0		S _{Left}	S _{Right}	A	B	C	D	Q _A	Q _B	Q _C	Q _D
L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L
H	X	X	L	X	X	X	X	X	X	Q _{A0}	Q _{B0}	Q _{C0}	Q _{D0}
H	H	H	↑	X	X	a	b	c	d	a	b	c	d
H	L	H	↑	X	H	X	X	X	X	H	Q _{An}	Q _{Bn}	Q _{Cn}
H	L	H	↑	X	L	X	X	X	X	L	Q _{An}	Q _{Bn}	Q _{Cn}
H	H	L	↑	H	X	X	X	X	X	Q _{Bn}	Q _{Cn}	Q _{Dn}	H
H	H	L	↑	L	X	X	X	X	X	Q _{Bn}	Q _{Cn}	Q _{Dn}	L
H	L	L	X	X	X	X	X	X	X	Q _{A0}	Q _{B0}	Q _{C0}	Q _{D0}

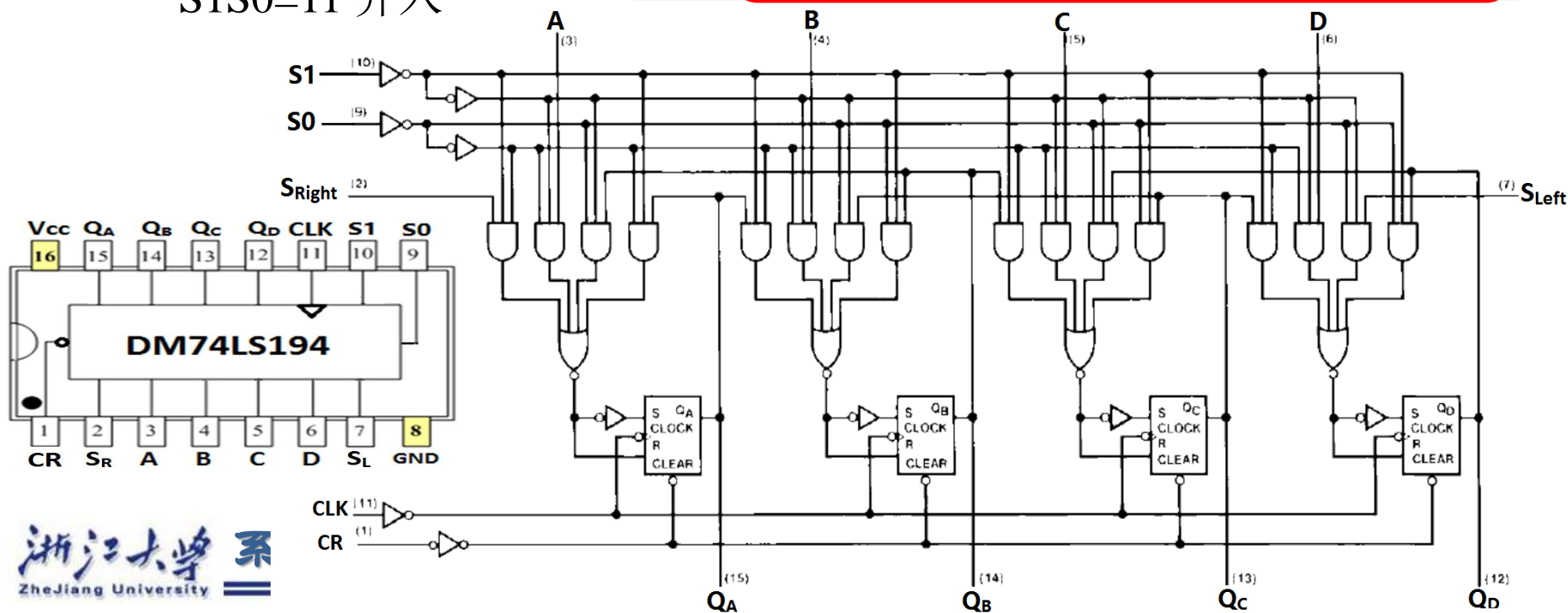



原语参考描述：4位通用移位寄存器

```
module DM74LS194(clk,CR,S1,S0,A,B,C,D, SL, SR, QA, QB, QC, QD);
```

```
// .....
```

左右相反，仅供参考

```
    INV    GS0(.I(S0), .O(nS0)),
           GS1(.I(S1), .O(nS1));
```

```
    MB_DFF Shift0(.Cp(clk), .D(D0), .Rn(CR), .Sn(1'b1), .Q(QA), .Qn()),
           Shift1(.Cp(clk), .D(D1), .Rn(CR), .Sn(1'b1), .Q(QB), .Qn()),
           Shift2(.Cp(clk), .D(D2), .Rn(CR), .Sn(1'b1), .Q(QC), .Qn()),
           Shift3(.Cp(clk), .D(D3), .Rn(CR), .Sn(1'b1), .Q(QD), .Qn());
```

```
    OR4    GD0(.I0(HD0), .I1(RD0), .I2(LD0), .I3(PD0), .O(D0)),
           GD1(.I0(???), .I1(???), .I2(???), .I3(???), .O(D1)),
           GD2(.I0(???), .I1(???), .I2(???), .I3(???), .O(D2)),
           GD3(.I0(???), .I1(???), .I2(???), .I3(???), .O(D3));
```


```
    AND3   GH0(.I0(nS1), .I1(nS0), .I2(QA), .O(HD0)),
           GH1(.I0(nS1), .I1(nS0), .I2(???), .O(HD1)),
           GH2(.I0(nS1), .I1(nS0), .I2(???), .O(HD2)),
           GH3(.I0(nS1), .I1(nS0), .I2(???), .O(HD3));
```

```
    AND3   SR0(.I0(nS1), .I1(S0), .I2(???), .O(RD0)),
           SR1(.I0(nS1), .I1(S0), .I2(???), .O(RD1)),
           SR2(.I0(nS1), .I1(S0), .I2(???), .O(RD2)),
           SR3(.I0(nS1), .I1(S0), .I2(SR), .O(RD3));
```


```
    AND3   SL0(.I0(S1), .I1(nS0), .I2(SL), .O(LD0)),
           SL1(.I0(S1), .I1(nS0), .I2(???), .O(LD1)),
           SL2(.I0(S1), .I1(nS0), .I2(???), .O(LD2)),
           SL3(.I0(S1), .I1(nS0), .I2(???), .O(LD3));
```

```
    AND3   P0(.I0(S1), .I1(S0), .I2(A), .O(PD0)),
           P1(.I0(S1), .I1(S0), .I2(???), .O(???)),
           P2(.I0(S1), .I1(S0), .I2(???), .O(???)),
           P3(.I0(S1), .I1(S0), .I2(???), .O(???));
```

```
endmodule
```

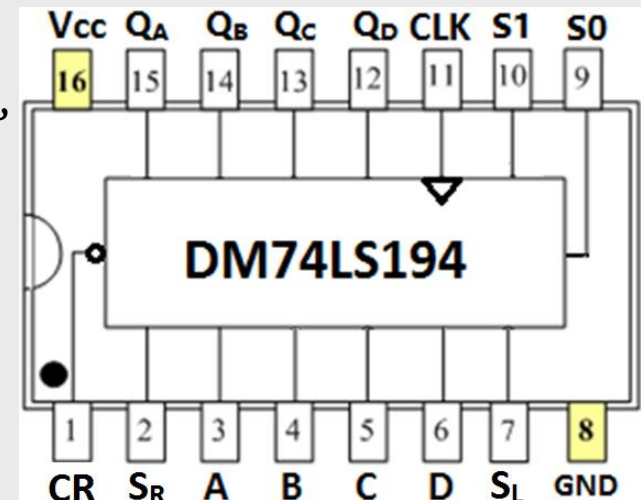

双向通用移位寄存器扩展

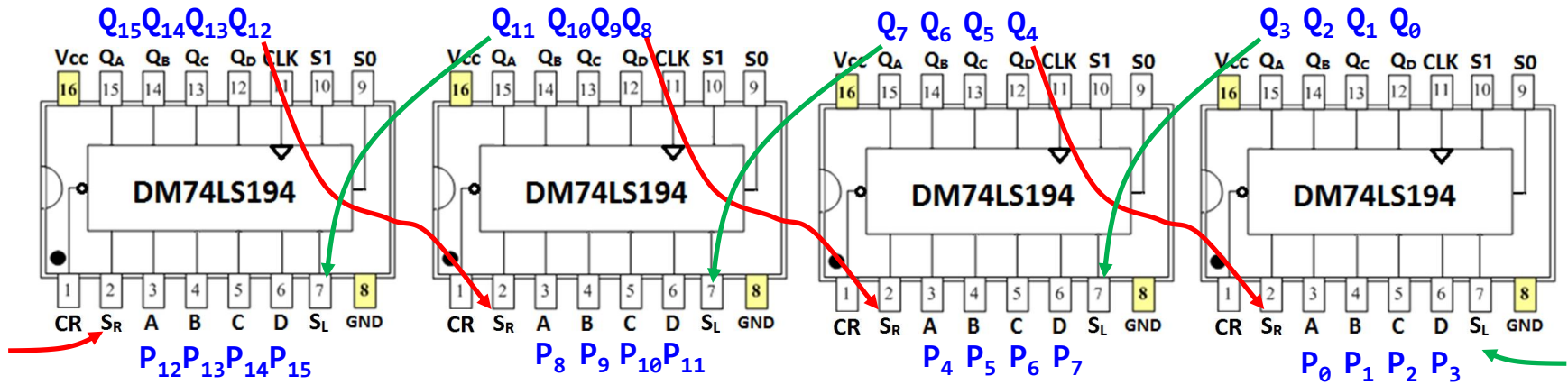



32位通用移位寄存器扩展描述

```
module shift_reg_32bit(clk, clear, S1,S0, SL,SR, PData, Q );
//.....
wire CR = ~clear;

DM74LS194  SH0(.clk(clk), .CR(CR), .S1(S1), .S0(S0), .SL(SL), .SR(Q[4]),
               .A(PData[0]), .B(PData[1]), .C(PData[2]), .D(PData[3]),
               .QA(Q[0]),   .QB(Q[1]),   .QC(Q[2]),   .QD(Q[3])),

SH1(.clk(clk), .CR(CR), .S1(S1), .S0(S0), .SL(???), .SR(???),
    .A(PData[4]), .B(PData[5]), .C(PData[6]), .D(PData[7]),
    .QA(Q[4]),   .QB(Q[5]),   .QC(Q[6]),   .QD(Q[7])),

SH2(.clk(clk), .CR(CR), .S1(S1), .S0(S0), .SL(Q???), .SR(???),
    .A(PData[8]), .B(PData[9]), .C(PData[10]), .D(PData[11]),
    .QA(Q[8]),   .QB(Q[9]),   .QC(Q[10]),   .QD(Q[11])),

SH3(.clk(clk), .CR(CR), .S1(S1), .S0(S0), .SL(???), .SR(???),
    .A(PData[12]), .B(PData[13]), .C(PData[14]), .D(PData[15]),
    .QA(Q[12]),   .QB(Q[13]),   .QC(Q[14]),   .QD(Q[15]));

DM74LS194  SH4(.clk(clk), .CR(CR), .S1(S1), .S0(S0), .SL(Q???), .SR(???),
               .A(PData[16]), .B(PData[17]), .C(PData[18]), .D(PData[19]),
               .QA(Q[16]),   .QB(Q[17]),   .QC(Q[18]),   .QD(Q[19])),

SH5(.clk(clk), .CR(CR), .S1(S1), .S0(S0), .SL(???), .SR(???),
    .A(PData[20]), .B(PData[21]), .C(PData[22]), .D(PData[23]),
    .QA(Q[20]),   .QB(Q[21]),   .QC(Q[22]),   .QD(Q[23])),

SH6(.clk(clk), .CR(CR), .S1(S1), .S0(S0), .SL(???), .SR(???),
    .A(PData[24]), .B(PData[25]), .C(PData[26]), .D(PData[27]),
    .QA(Q[24]),   .QB(Q[25]),   .QC(Q[26]),   .QD(Q[27])),

SH7(.clk(clk), .CR(CR), .S1(S1), .S0(S0), .SL(Q[27]), .SR(SR),
    .A(PData[28]), .B(PData[29]), .C(PData[30]), .D(PData[31]),
    .QA(Q[28]),   .QB(Q[29]),   .QC(Q[30]),   .QD(Q[31]));

endmodule
```


同步串行传输：并-串转换器-初始

◎ 初始化:

Ⓔ 没有启动命令时: 移位输入 “1”

Start=0

S/L=0

 

7位并行-串行转换器

同步串行传输：并-串转换器-初始


◎ 初始化:

⌚ 没有启动命令时:

Start=0

⌚ 若干时间后稳定

与门输出=1

 

同步串行传输：并-串转换器-转换启动

◎ 启动过程：


Start= 0 → 1 → 0

☞ sr=10 → q=1, S/L=1

☞ 并入，与门输出1→0

☞ sr=01, q=0, S/L=0

移位

 


7位并行-串行转换器

同步串行传输：并-串转换器-并入

◎ 启动瞬间：并入

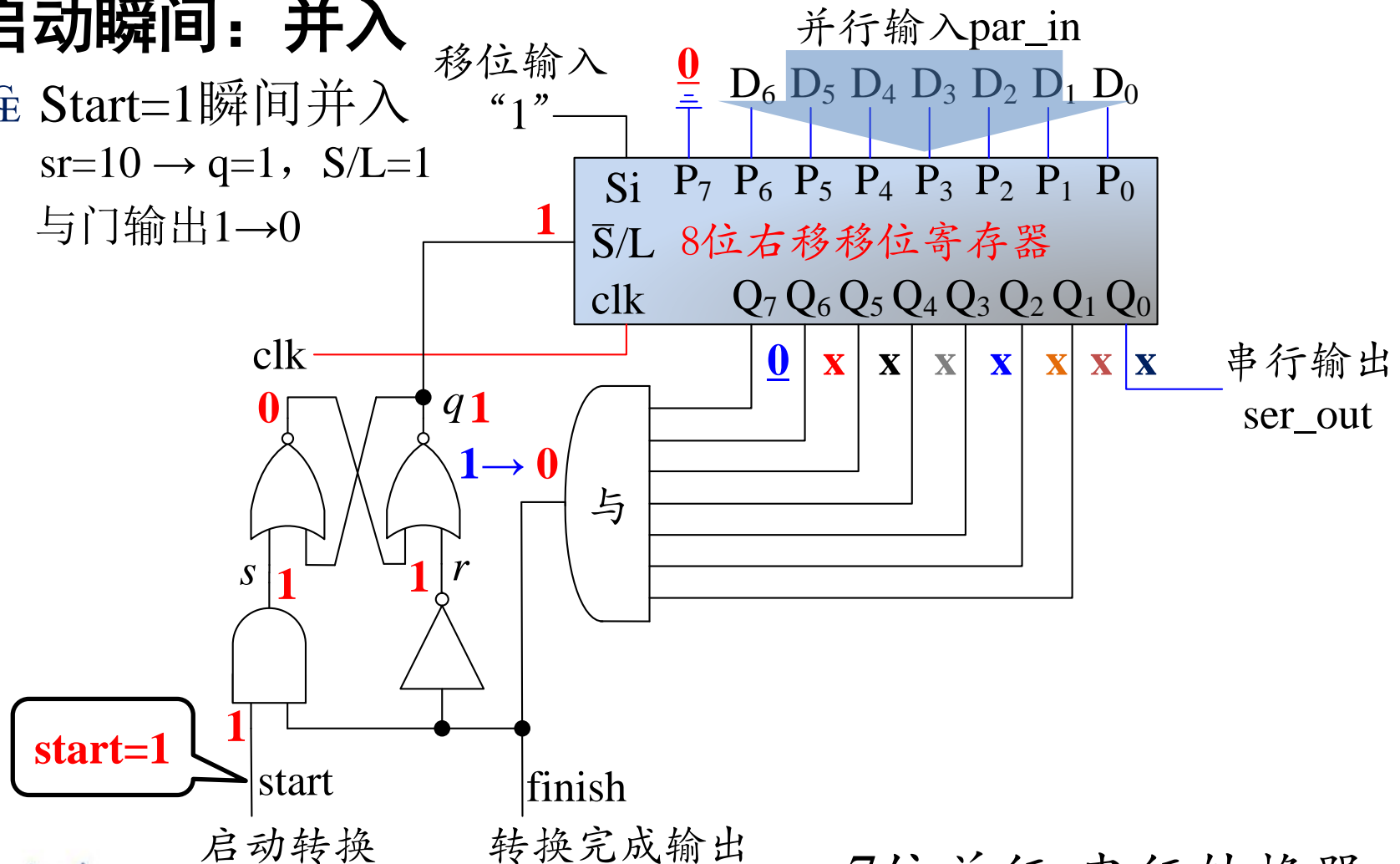☞ Start=1瞬间并入
 $sr=10 \rightarrow q=1, S/L=1$
 与门输出 $1 \rightarrow 0$



7位并行-串行转换器


并行-串行转换器：转换-进入移位

◎ 启动瞬间：移位

☞ 并入瞬间与门输出1→0

☞ $sr=01$, $q=0$, $S/L=0$

进入**移位**

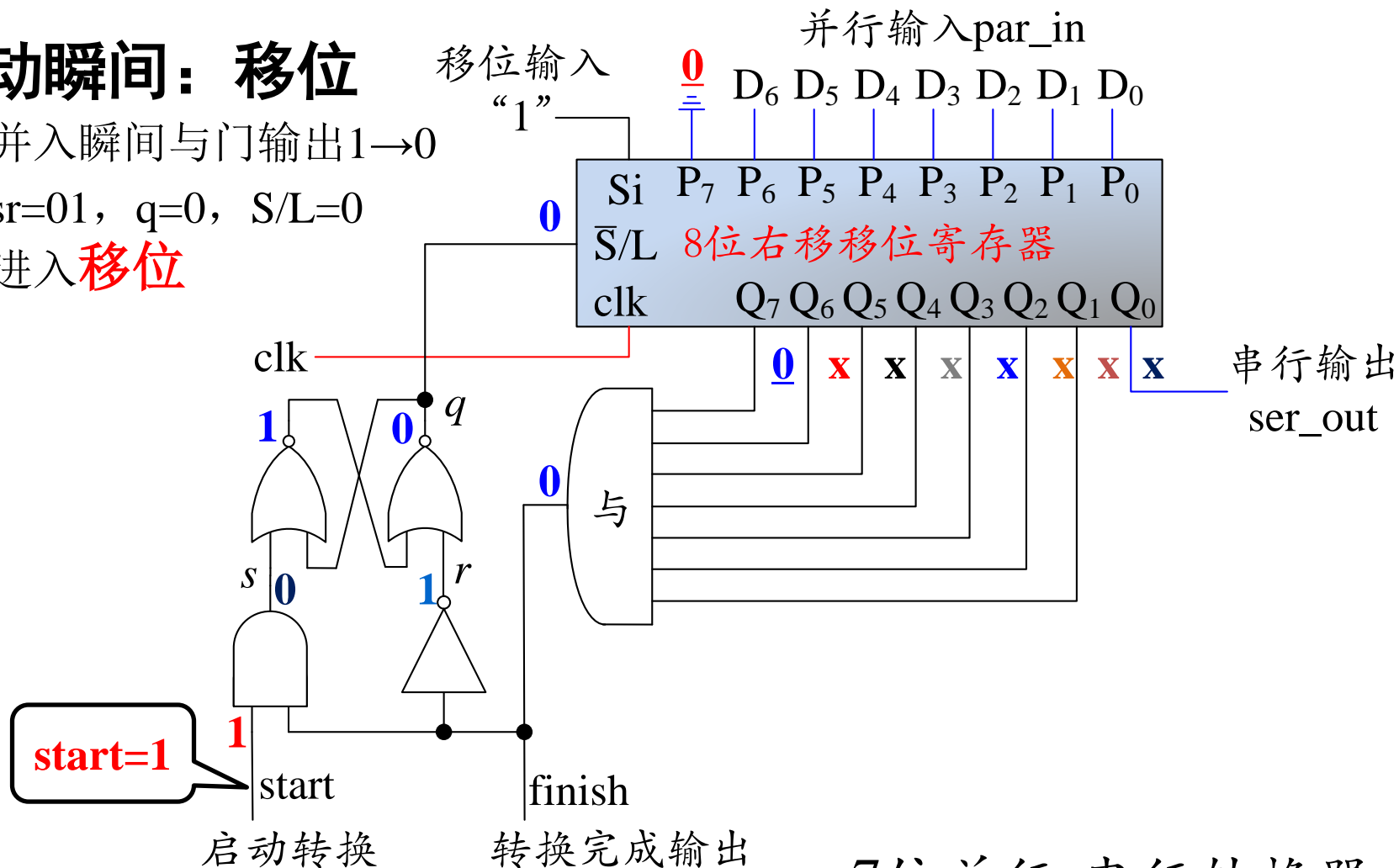


7位并行-串行转换器

并行-串行转换器：传输-移位

◎ 移位期间

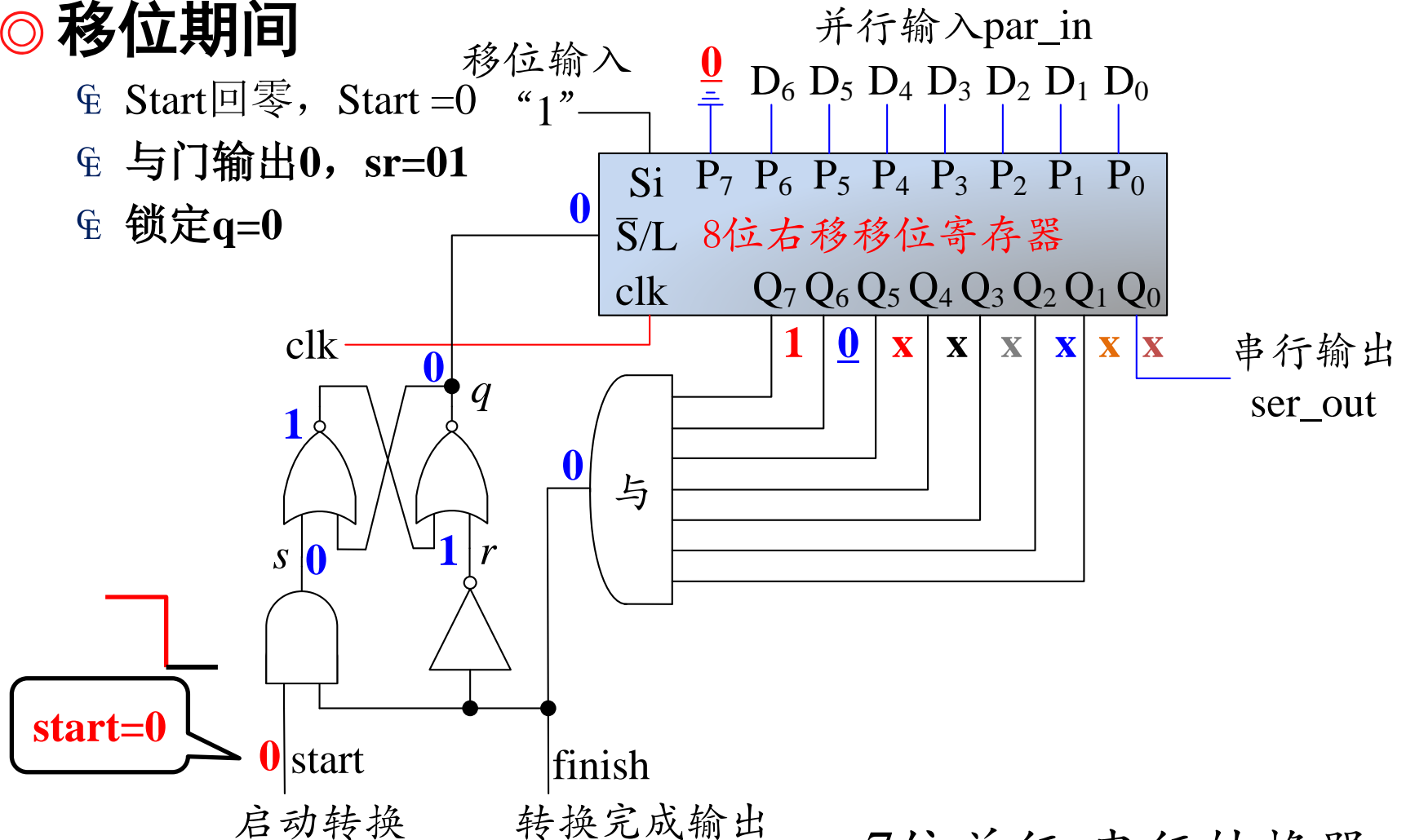- Start 回零, $\text{Start} = 0$
- 与门输出 0, $\text{sr} = 01$
- 锁定 $q = 0$



7位并行-串行转换器

◎ 移位结束

☞ 移位结束与门输出1
sr=00, q=0保持



◎ 启动到移位





总结：并行—串行转换器工作过程

◎ 并行—串行转换器设计原理

- ④ 当没有启动命令（低电平）时，电路上电后经过若干个时钟脉冲后将会稳定在RS触发器输出 $q=0$ ，移位寄存器 $Q_7-Q_0=11111111$ 的状态。
- ④ 当启动命令（高电平）加至启动输入端时，RS触发器的输出端 q 被置1，7位并行数据及标志码“0”在第一个clk的作用下同时置入移位寄存器。
此时，由于 $P_7=0$ 导致 $Q_7=0$ ，使得七输入与门的输出变成0，
 - 一方面封锁启动命令的输入，
 - 另一方面通过非门在RS的触发器的 r 端输入1，使RS触发器的输出 $q=0$ ，移位寄存器进入移位状态。
 - 再在时钟脉冲作用下，一方面使并行数据串行移出，另一方面又不断将“1”移入寄存器。
 - 等第7个脉冲来到后，七输入与门的输入已全为“1”，使得其输出变为1，标志着转换完成，同时解除对启动信号的封锁
 - 当再来一个启动命令时又可以再次进行并行—串行转换



7位并串行转换参考描述： 结构描述


```
module transfer(clk, start, par_in, finish, ser_out);  
    input clk;  
    input start;  
    input [6:0] par_in;  
    output finish;  
    output ser_out;  
    wire clk, start, finish, ser_out;  
    wire [6:0] par_in;  
    wire [7:0] q;  
    wire s, r, rs_q, rs_nq;  
    shift_reg M_sr (clk, rs_q, 1'b1, {1'b0, par_in[6:0]}, q);  
    NOR2 RS_LATCH_1 (.I0(r), .I1(rs_nq), .O(rs_q)),  
          RS_LATCH_2 (.I0(s), .I1(rs_q), .O(rs_nq));           // RS Latch  
    AND2 s_1 (.I0(start), .I1(finish), .O(s));  
    INV r_1 (.I(finish), .O(r));  
    assign finish = &q[7:2];  
    assign ser_out = q[0];  
endmodule
```

串入并出移位寄存器


◎ SN74LS164

Ⓔ 常用于串并转换

⊙ 单片机、arduino等串行七段显示控制

 


OPERATING MODE	INPUTS			OUTPUTS	
	MR	A	B	Q ₀	Q ₁ -Q ₇
Reset (Clear)	L	X	X	L	L - L
Shift	H	l	l	L	q ₀ - q ₆
	H	l	h	L	q ₀ - q ₆
	H	h	l	L	q ₀ - q ₆
	H	h	h	H	q ₀ - q ₆

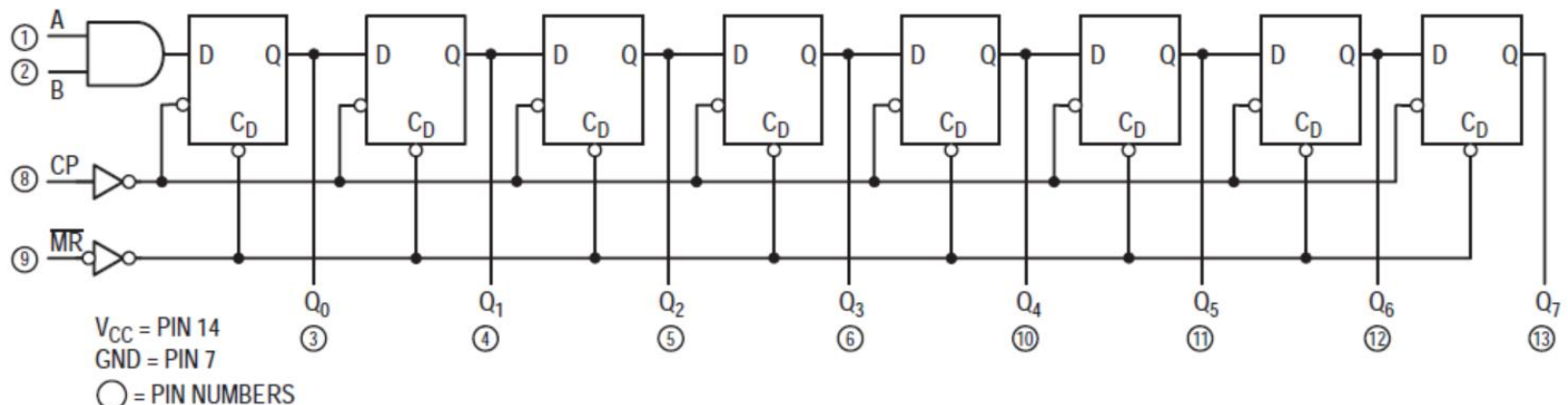

SN74LS164同步串行传输扩展


SEGCLK

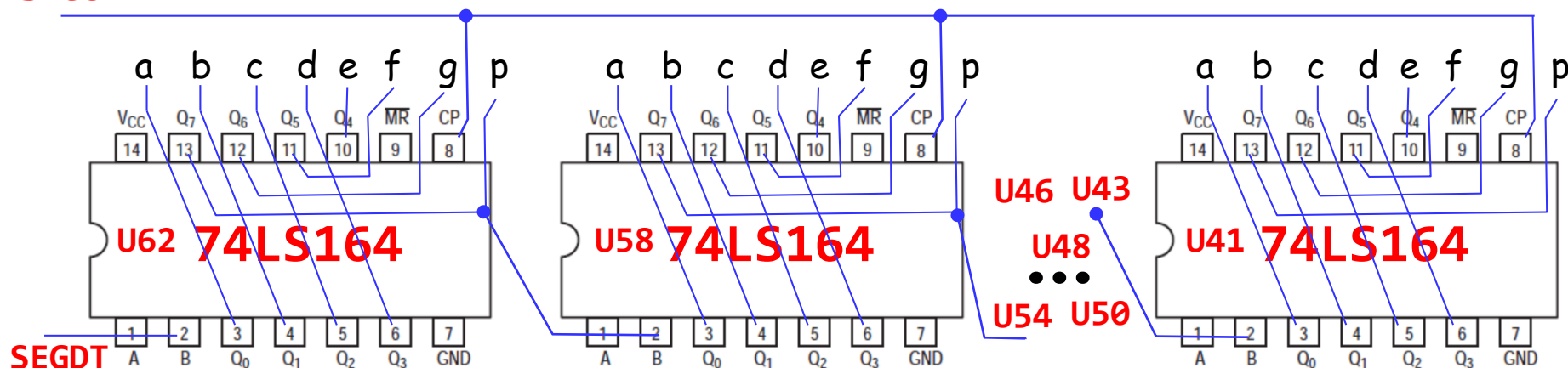

通过P2S模块输出:


$P_Data[63:0] = SEGMENT[63:0]$

SN74LS164: SWORD 七段码接口

 


通过P2S模块输出:

$P_Data[63:0] = SEGMENT[63:0]$

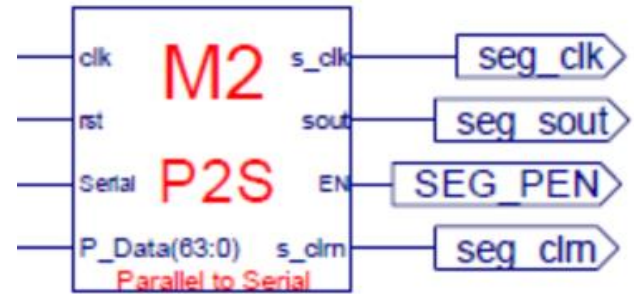

SN74LS164: SWORD LED接口

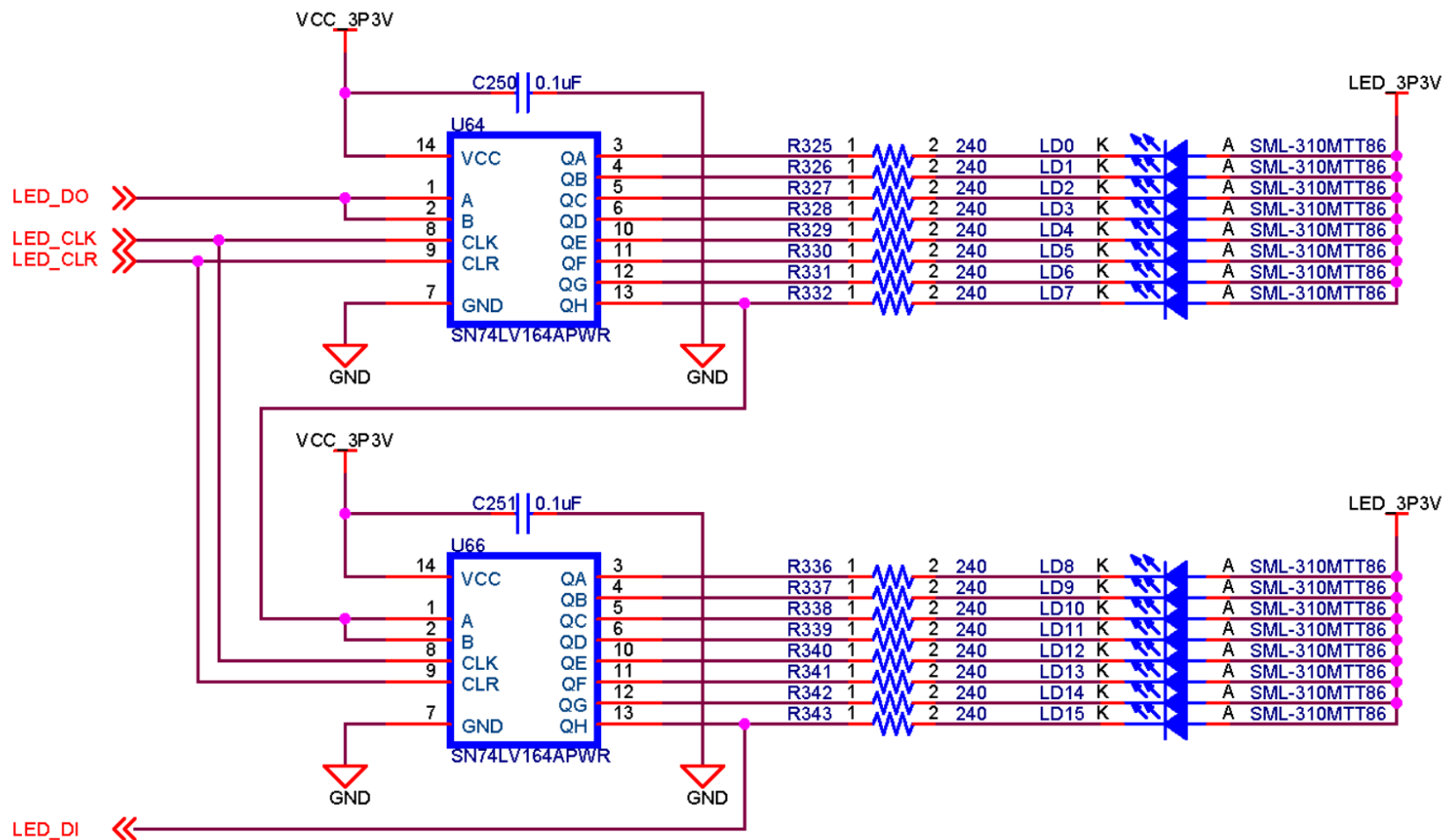

Course Outline





设计工程一： Exp120-Shift

- ◎ **设计实现4位通用移位寄存器DM74LS194**
 - ⌚ 调用实验九MB_DFF维持阻塞D触发器实现
 - ⌚ 用原语和门级混合描述或原理图描述
- ◎ **设计实现32位通用移位寄存器**
 - ⌚ 调用DM74LS194实现
 - ⌚ 采用结构化行为描述或门级描述
- ◎ **集成移位寄存器到实验十一的“混合计算器”**
 - ⌚ 修改实验十一顶层模块为：Top_shift
 - ⌚ 其余功能不变，新增功能：
 - 32位通用移位寄存器
 - 寄存器输出显示用通道5(实验11的 Q_B 显示通道)

设计要点

◎ 新建工程：Exp12-Shift


◎ 设计实现74LS194通用移位寄存器

☞ 建议模块名：DM74LS194.v


☞ 调用实验九MB_DFF 维持阻塞D触发器

☞ 用Verilog HDL结构描述设计实现

○ 根据逻辑电路图用原语和门级混合描述

 


DM74LS194逻辑原理图：参考

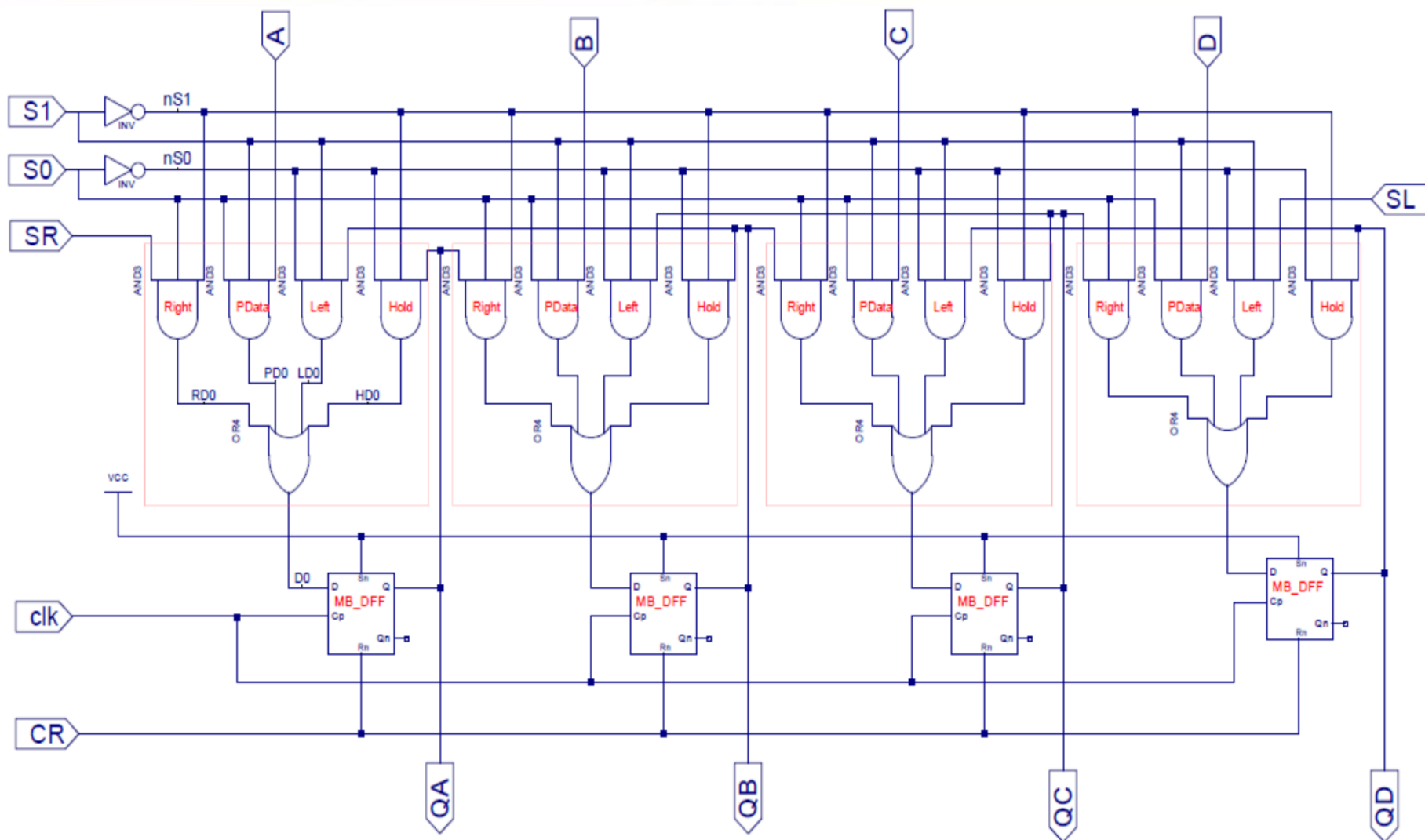



DM74LS194移位寄存器激励与仿真

◎ 激励要点

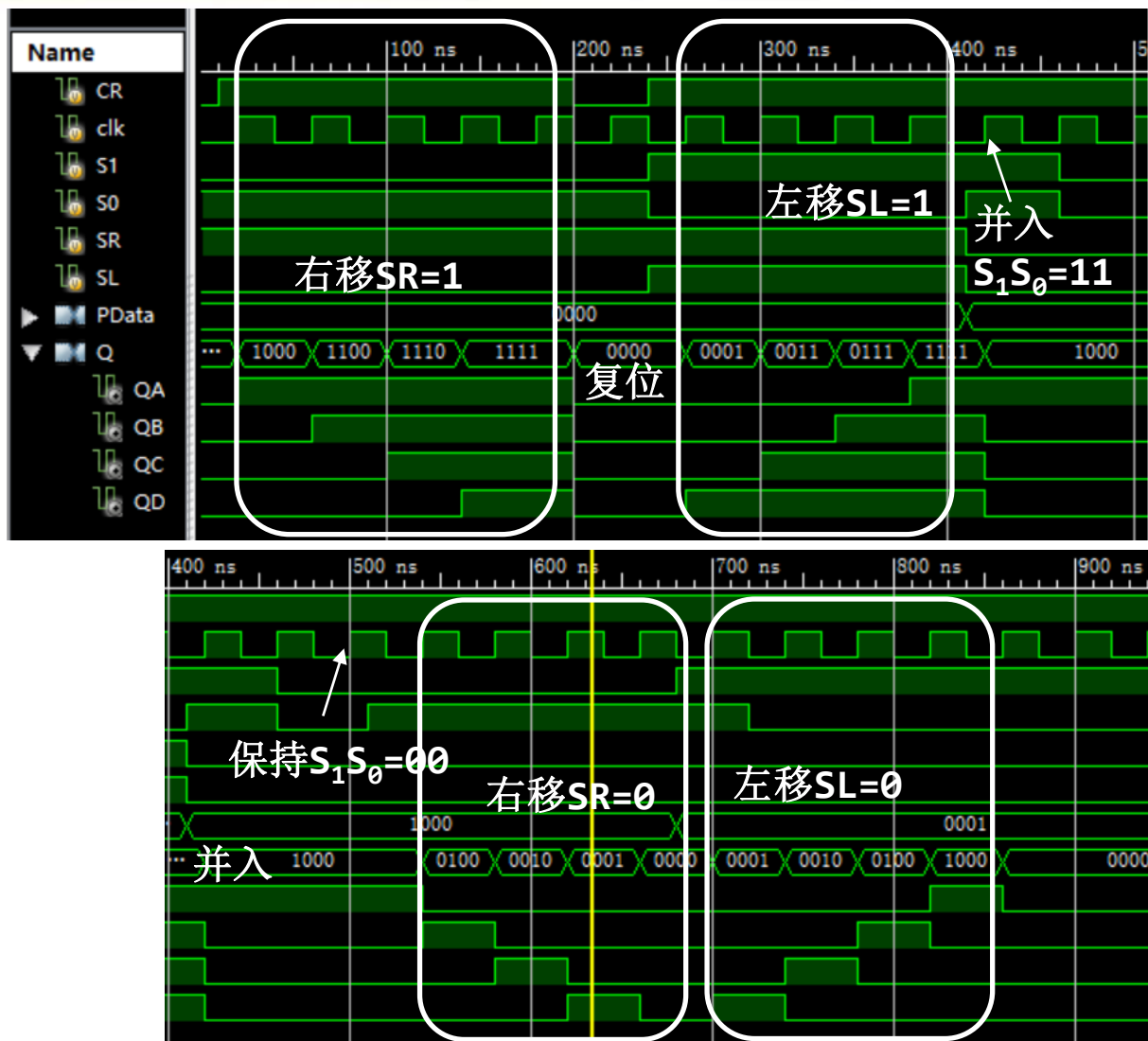- ☞ 复位
- ☞ 右移SR=1
- ☞ 左移SL=1
- ☞ 并入、保持
- ☞ 右移SR=0
- ☞ 左移SL=0
- ☞



DM74LS194移位寄存器激励与仿真

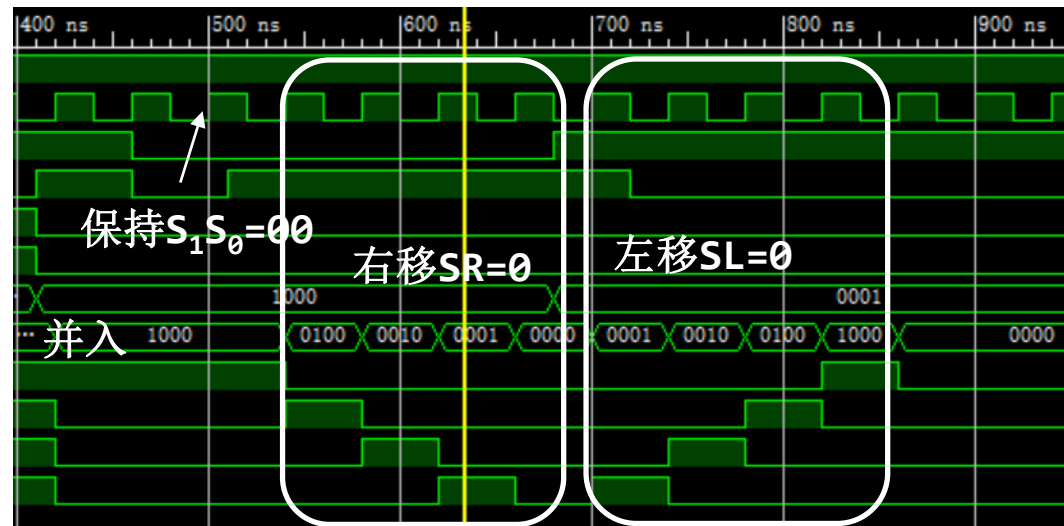 


◎ 设计实现32位通用移位寄存器

☞ 调用DM74LS194实现，模块名Shift_32.v

- ◎ 门级描述，扩展4位通用移位寄存器
- ◎ 也可采用结构化行为描述

☞ 参考逻辑图

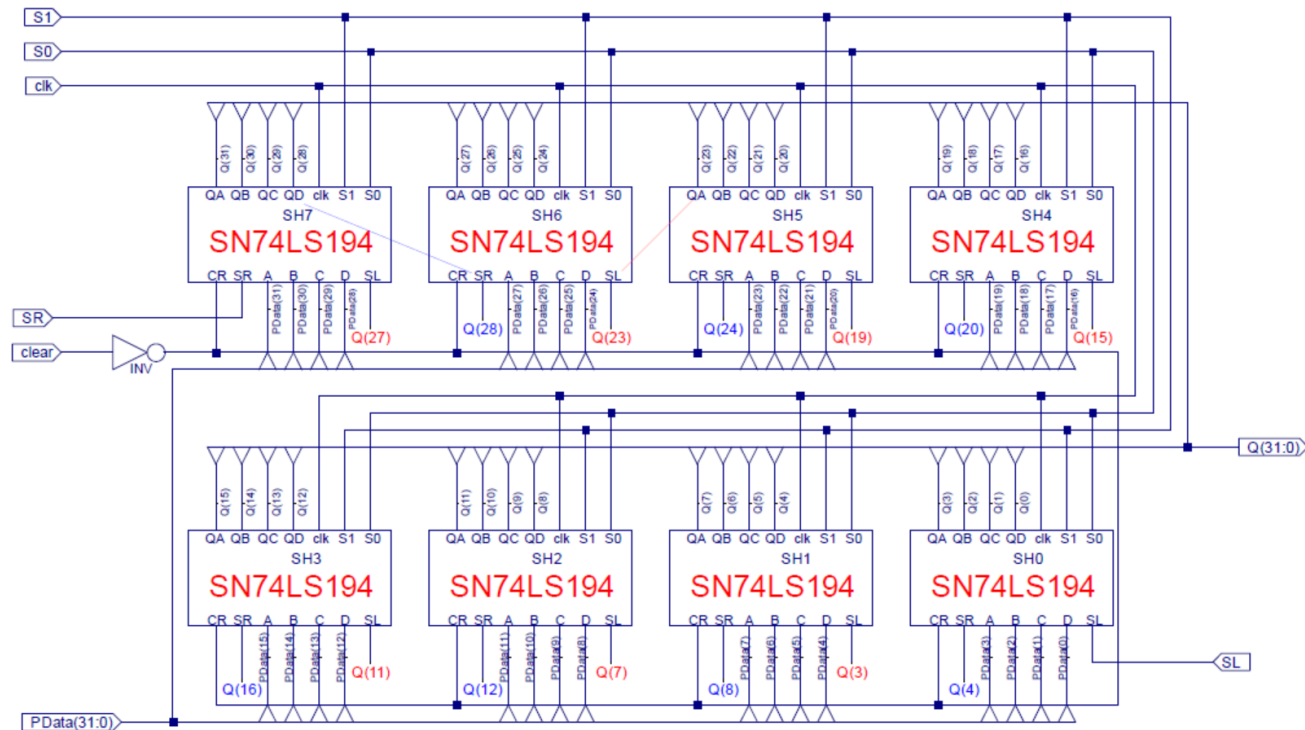



32位通用移位寄存器激励要点

◎ 激励要点

⌚ 选择特征数据

⊙ 用独热码：One-hot code

◆ 起始值=80000000H/00000001H

⌚ 右移32个周期，观察74LS194之间的连接


⊙ 复位 SR=1一个同期后SR=0

⌚ 并入PData=AAAAAAAAAH→55555555H → 00000000H

⌚ 左移32个周期，观察74LS194之间的连接

⊙ SL=1一个同期后SL=0

◎ 仿真通过后制作逻辑符号

 



32位通用移位寄存器仿真图

?



集成混合计算器：增加移位功能

◎ 集成Calculation

☞ 复制实验十一的顶层模块，并改名为：Calculation_Exp120.sch


⊙ 集成移位寄存器，命名M12。

☞ 接口分配

⊙ 输入：clk=Div(26); clear=rst(M2输出); Pdata=Ai(M4输出);

⊙ $S_1S_0=BTN(1:0)$; $\{SL,SR\}=SW_OK(10:9)$;

⊙ 输出：Q→显示通道5 (data5, 删除实验十一 Q_B 显示)

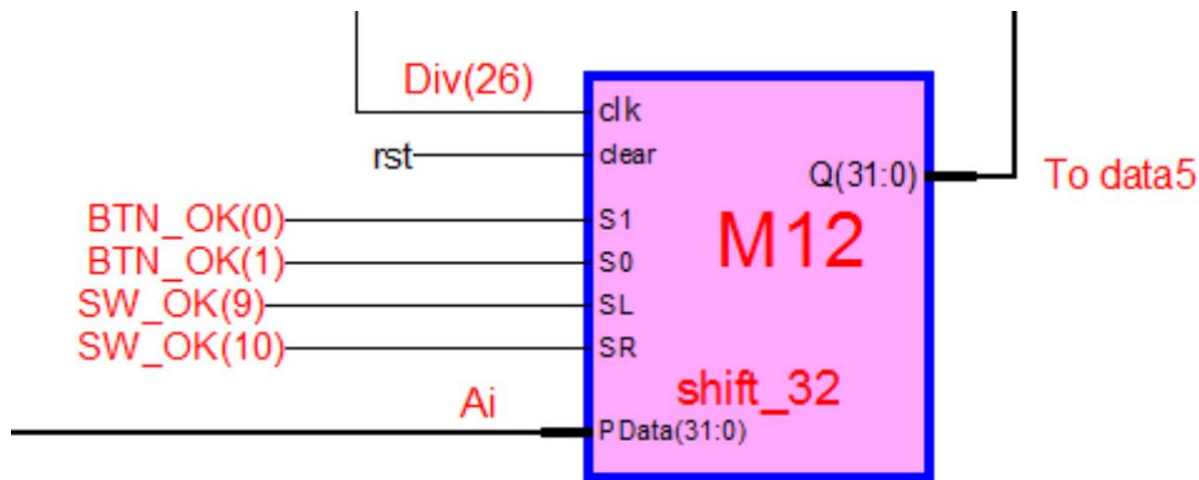


物理验证

□ 输入


- SW[7:5]=通道选择
 - =000: 修改被加数、=001: 修改加数、=010: ALU输出、=011:32位计数输出、=100:寄存器堆 Q_A 输出、=101:32位寄存器输出、=111:移位输出
- SW[1]= 高低16位数据选择
- BTN[1:0]={S1,S0}
- SW[4:2]=ALU功能控制

□ 输出: {a~g, p }= SEGMENT, AN=AN, LED = {Rc_32,Rc_4,Qd,Qc,Qb,Qa,N0,Co}

□ 同实验十一

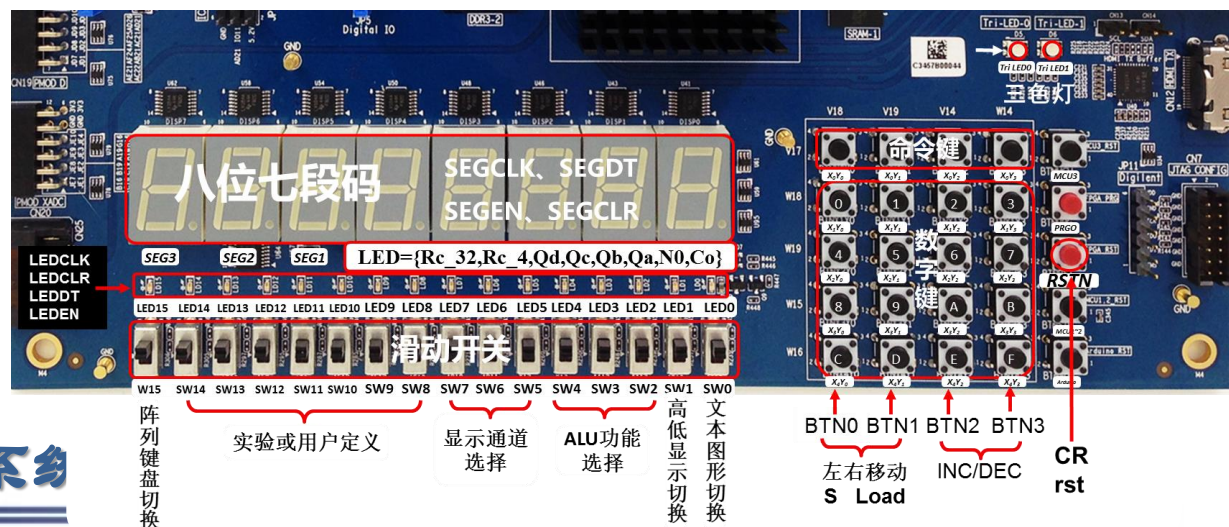

实验十二的顶层结构

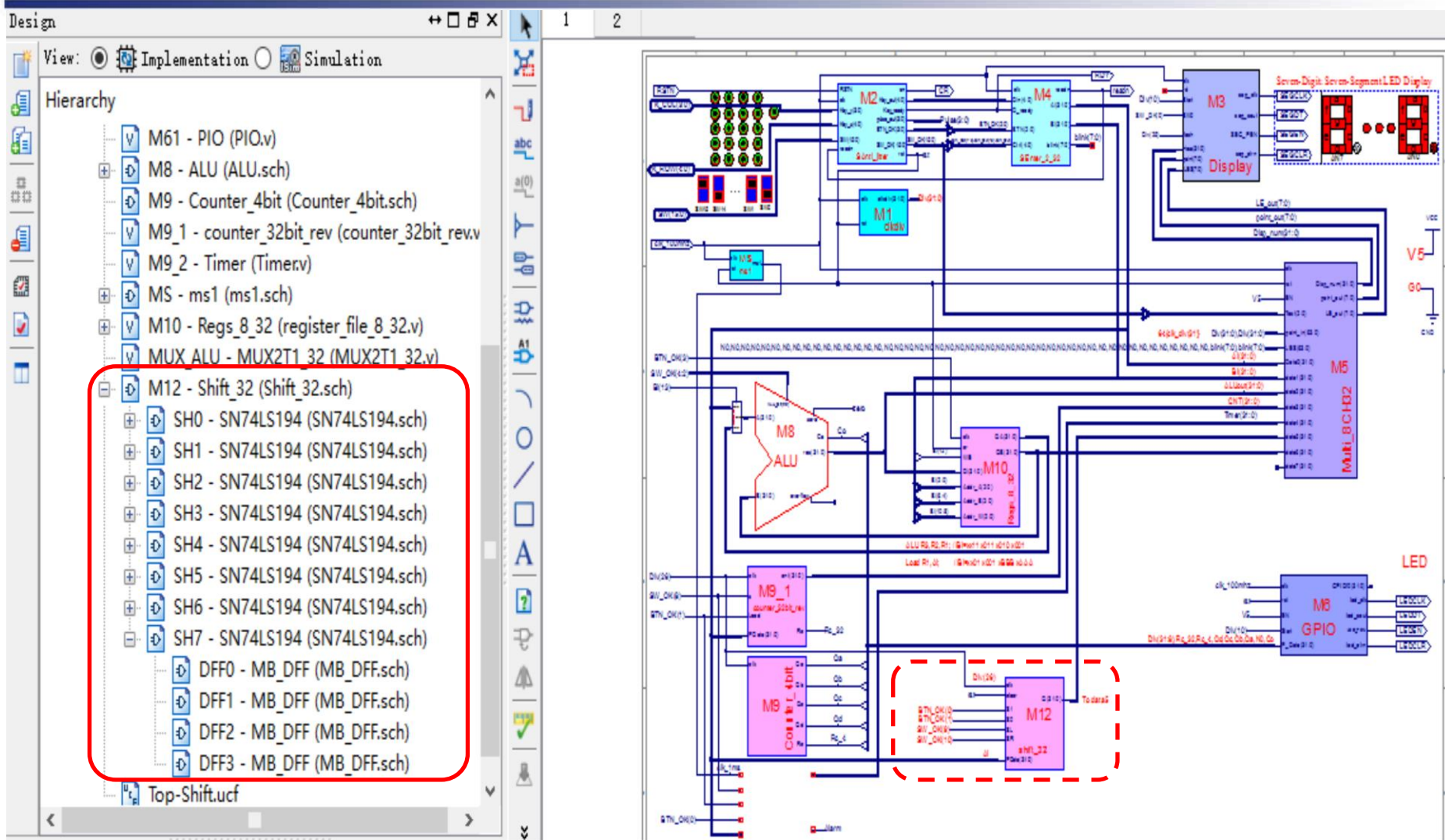



输入设备功能定义

开关定义	=0	=1	备注
SW[0]	未用		
SW[1]	32位二进制高16位	32位二进制低16位	
SW[4:2]	ALU功能选择		参考ALU功能表
SW[7:5]	通道选择 =000 =001 =010 =011 =100 =101 =110 =111	通道0 通道1 通道2 通道3 通道4 通道5 通道6 通道7	Ai Bi RES(ALU_Out) Cnt 寄存器A输出QA 移位寄存器输出Q

按键定义	=0	=1	备注
Button[0]	左移	右移	移动方向控制
Button[1]		正脉冲移动	
Button[2]		正脉冲输入修改	递增修改
Button[3]			长按复位



移位寄存器功能控制

开关定义	=0	=1	备注
BTN[1:0]=S1S0	<div><div>=00</div><div>=01</div><div>=10</div><div>=11</div></div>		保持 右移 左移 并入
SW[10:9]={SL,SR}	串行移入0	串行移入1	

设计工程二：通用并-串转换器-P2S

课后实践



◎ 设计 n 位双向移位寄存器

- ☞ 用HDL结构化行为描述
- ☞ 宽度(位数) n 可变
- ☞ 时序仿真检测


◎ 设计并串转换模块:P2S

- ☞ 调用上述移位寄存器
- ☞ 串行输出适应：高位或低位在先输出(大小端模式)

◎ 集成P2S模块替换实验环境中的P2S核

- ☞ 替换实验七工程四中的LED和七段码输出模块

◎ LEDP2S.ngc、P2S.ngc

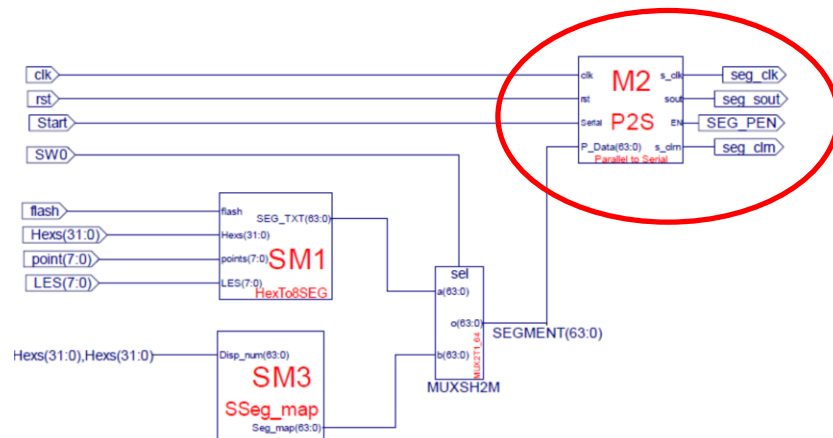

```
LED_P2S #(.DATA_BITS(16),.DATA_COUNT_BITS(4))
LED_P2S( clk, rst, Start,
        LED,
        led_clk,
        led_clrn,
        led_sout,
        LED_PEN
        );
```

LED!



移位寄存器应用：P2S模块设计

```
1  module          P2S(input wire clk,                //parallel to serial
2                    input wire rst,
3                    input wire Start,
4                    input wire[DATA_BITS-1:0] PData,
5                    output wire s_clk,
6                    output wire s_clrn,
7                    output wire sout,
8                    output reg  EN
9                );
10
11  parameter
12      DATA_BITS = 16,                // data length
13      DATA_COUNT_BITS = 4,           // data shift bits
14      DIR = 0;                        // Shift direction =0左移
15
16  wire S1,S0,SL,SR;
17  wire [DATA_BITS:0] D,Q;
18  reg [1:0]Go = 00, S = 00;
19
20      assign {SR,SL} = 2'b11;          //左移右移初值=1，用于传输标志
21      assign {S1,S0} = DIR ? {S[0],S[1]} : S;    //调整移位方向
22      assign D       = DIR ? {1'b0,PData} : {PData,1'b0};    //置移位末端标志"0"
23      wire finish     = DIR ? &Q[DATA_BITS:1] : &Q[DATA_BITS-1:0]; //移位传输结束：全"1"
24      assign sout     = DIR ? Q[0] : Q[DATA_BITS];    //串行输出：右移输出Q[0]
25
```



```
26  SHIFT64  #(.DATA_BITS(DATA_BITS)) [参数传入] //调用移位寄存器，宽度=DATA_BITS
27          PTOS(.clk(clk),
28              .SR(SR), .SL(SL),
29              .S1(S1), .S0(S0),
30              .D(D), .Q(Q)
31          );
32
33  always @(posedge clk ) //采样Start上升沿
34      Go <= {Go[0],Start};
35  assign shift  =(Go==2'b01)? 1:0; //移位启动采样
36
37  always @(posedge clk or posedge rst)begin //启动传输结束控制块
38      if(rst) begin EN = 1; S = 2'b11; end
39      else begin
40          if(shift) begin EN = 0; S = 2'b11; end //并行置入
41          else begin
42              if(!finish)begin EN = 0; S = 2'b10; end //启动移位传输
43              else begin EN = 1; S = 2'b00; end //结束移位
44          end
45      end
46  end
47  assign s_clk = finish | clk; //禁止74LS164时钟
48  assign s_clrn = 1;
49
50  endmodule
```



同学们：每次做完实验请整理好实验台，放好
仪器，理清桌面。

Thank you!

